

طراحی و ساخت مدار بهبود یافتهٔ خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس برای تثبیت دامنهٔ پالس‌های خروجی مدولاتور در فرستندهٔ رادار

حسین فرازنده فرد^{*}، زریر قاسمی^{**} و حسن مقبلی^{*}

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ - دریافت نسخه‌های: ۱۳۷۸/۴/۲۸)

چکیده - در مدولاتورهای فرستنده رادار به منظور دستیابی به تنظیم بهتر دامنهٔ پالس‌های تولید شده از روش خنثی‌سازی کیفیت مدار رزونانس استفاده شده و مدارهایی نیز برای بهبود راندمان آنها پیشنهاد شده است [۱و۲]. در این مقاله ضمن به کارگیری یک روش عملی در یک نمونهٔ پالس موجود، نتایج بدست آمده با نتایج نظری مقایسه شده است. علاوه بر این، با مشاهدهٔ برخی پدیده‌ها در نتایج عملی، توجیهات نظری آنها انجام گرفته و همچنین مسائل مربوط به مدارهای مرتبط به مدارهای مقسم ولتاژ و نمونه برداری از جریان در ولتاژ بالا مطرح شده است.

Design and Realization of an Improved De-Q-ing Circuit for Regulation of Modulator Output Pulse Amplitudes in a Radar Transmitter

H. Farzanehfard, Z. Ghassemi and H. Moghbelli

Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology

ABSTRACT- In order to achieve better regulation in pulse amplitudes produced in radar transmitter modulators, De-Q-ing method is used and new circuits are proposed to improve regulation [1,2]. In this

* استادیار ** دانشجوی دکترا

فهرست علائم

ولتاژ آند - کاتد تریستور	V_{AK}	چوک شارژ	PFN	C_N
ولتاژ خازن در زاویه α	$V_c(\alpha)$	نسبت تبدیل ترانس افزاینده به	N_{CX}	مقایسه کننده و تقویت کننده
ولتاژ منبع تغذیه DC	V_{DC}	نام ترانس کلمپ		& COMP
حداکثر ولتاژ منبع تغذیه	V_h	شبکه شکل دهنده پالس	PFN	HVDC
حداکثر ولتاژ منبع تغذیه	V_I	ضریب کیفیت چوک	Q	منبع ولتاژ بالا
حداکثر ولتاژ منبع تغذیه	V_{Nh}	تریستور	SCR	تقسیم کننده ولتاژ بالا
حداکثر ولتاژ PFN	V_{NI}	زمان لازم برای تخلیه سلفهای	t_d	درصد تغییرات مجاز ولتاژ
حداکثر ولتاژ PFN	V_{No}	پراکنندگی		DC
شارژ مطلوب PFN	α	زمان لازم برای تخلیه چوک	t_q	مقدار اندوکتانس چوک شارژ
زاویه آتش تریستور	τ	شارژ		مقدار اندوکتانس پراکنندگی
پهنهای پالس				نسبت تبدیل ترانس جایگزین

paper, a practical method is applied to an existing pulser and then the experimental and theoretical results are analysed and compared. Furthermore, the observed phenomena in practical results are justified. Also, some practical considerations regarding voltage dividers and sampling currents at high voltage are explained.


از آنجاکه به علت بالا بودن توان مدار پالس و تلفات زیاد، بهبود راندمان از اهمیت خاصی برخوردار است در این مقاله ضمن به کارگیری یک روش عملی در یک نمونه پالس موجود ضمن محاسبه درصد افزایش راندمان نشان داده شده که عملکرد سایر اجزای مدولاتور نیز بهبود می‌یابد. در مدار مورد نظر در این مقاله که شماتیک آن در شکل (۱) نشان داده شده است، پس از رسیدن ولتاژ شبکه شکل دهنده پالس^۵ (P.F.N) به سطح مورد نظر، انرژی باقیمانده در چوک شارژ به منبع تغذیه DC برگردانده می‌شود [۱]. برای انتقال انرژی از چوک شارژ به منبع تغذیه، ترانسفورماتور افزاینده و چوک شارژ بایستی به صورت دقیق طراحی شوند که در این مقاله تحلیل دقیق مدار و نحوه انتخاب پارامترها بررسی شده و صحت نتایج به دست آمده از طریق مدلسازی رایانه‌ای و به کارگیری آن در یک نمونه رادار عملی بررسی شده است.

۲- معرفی مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بهبود یافته

در روش خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس در صورت عدم تخلیه کامل انرژی چوک، پیک جریان عبوری از آن تا چند برابر مقدار پیک جریان مدار رزونانس افزایش یافته و سبب افزایش تلفات چوک و نیز اشباع آن می‌شود. همچنین در صورت تخلیه این انرژی در مقاومت دشارژ چوک، به مدت زمانی پنج برابر ثابت

مدولاتور پالس^۱ یا پالس در دستگاههای گوناگونی همانند سیستمهای مولد اشعه ایکس، تجهیزات پزشکی و سیستمهای رادار وظیفه تولید پالسهای انرژی را بر عهده دارد که در این مقاله جایگاه و کاربرد آن در سیستم رادار پالسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در رادارهای پالسی امواج الکترومغناطیسی در مدت زمان τ (پهنهای پالس) از طریق دوپلکسر به آتنن هدایت و توسط آن در فضا منتشر می‌شود که این عمل مرتبًا با فرکانس مشخصی تکرار می‌شود. ارسال امواج در مدت زمان τ مستلزم آن است که فرستنده لامپ RF^۲ توسط یک سوییچ مناسب قطع و وصل شود. این سوییچ همان مدولاتور پالس است که پالسها بای با توان بالا و پهنهای کوچک تولید می‌کند. تمامی مدولاتورها در این خصوصیت که به طور متناوب انرژی ذخیره شده را در زمان τ توسط یک سوییچ قابل کنترل به بار اعمال کنند مشترک‌اند که در این زمینه در مرجع [۱] به تفصیل توضیح داده شده است.

ثبتیت دامنه پالسها ولتاژ خروجی در مدولاتورهای رادارهای MTI^۳ به دلیل تاثیر آنها در ضریب بهبود رادار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که یکی از روش‌های ثبت دامنه پالسها ولتاژ در مقابل تغییرات ولتاژ تغذیه و حالت‌های گذار، استفاده از روش خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس^۴ است. در روش‌های معمول انرژی ذخیره شده در چوک شارژ از طریق یک مقاومت تخلیه می‌شود اما

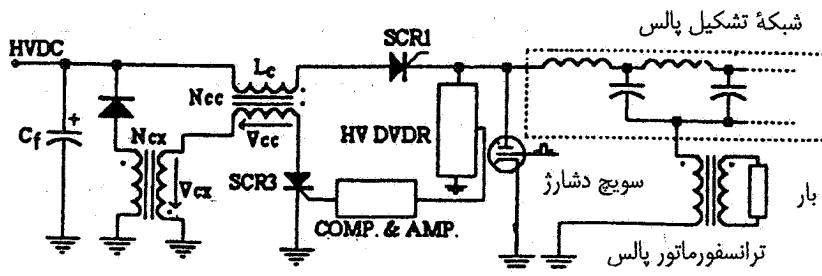

شکل ۱ - مدار تنظیم خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس با برگشت انرژی به منبع

سطح ولتاژ خروجی منبع تغذیه، V_{DC} ، به گونه‌ای انتخاب می‌شود که در بدترین شرایط (هنگامی که ولتاژ خروجی $K\%$ کاهش یافته است). ولتاژ لازم برای عملکرد صحیح مدولاتور بدون نیاز به برش ولتاژ شارژ PFN فراهم شود. بنابراین بهمازی حداکثر ولتاژ منبع تغذیه $(K\% \text{ افزایش ولتاژ})$ شارژ مطلوب V_N در صورت بالا بودن ضریب کیفیت چوک شارژ ($Q > 10$) از روابط زیر به دست می‌آید

$$V_N = V_c(\alpha) = (1 + K/100)V_{DC}(1 - \cos\alpha) \quad (1)$$

$$V_N = 2(1 - K/100)V_{DC} \quad (2)$$

حداقل زاویه آتش تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس، $\alpha |_{min}$ ، از برابر قرار دادن ولتاژ PFN در حالت حداقل و حداکثر ولتاژ تغذیه طبق رابطه زیر بیان می‌شود:

$$\alpha |_{min} = \cos^{-1} \left(\frac{3K - 100}{K + 100} \right) \quad (3)$$

بدین ترتیب برای داشتن یک خروجی تنظیم شده (با فرض $K\%$ تغییرات مجاز برای تغذیه)، بایستی تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس حداقل در زاویه آتش $\alpha |_{min}$ روشن شود.

۴- انتخاب نسبت تبدیل برای چوک شارژ و ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ

در صورت بایاس مستقیم بودن تریستور و بعد از آتش کردن تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس، شارژ PFN قطع خواهد شد. به همین منظور نسبت تبدیل چوک شارژ و ترانسفورماتور پالس

زمانی مدار برای تخلیه کامل چوک نیاز است که با توجه به محدودیتها بیکار که در انتخاب مقاومت دشارژ چوک وجود دارد، ممکن است تخلیه کامل چوک امکان‌پذیر نباشد. در صورتی که توسط یک مدار کمکی، انرژی باقیمانده در چوک شارژ به منبع تغذیه برگردانده شود، علاوه بر بهبود راندمان سیستم، قله جریان عبوری از چوک شارژ نیز حداقل می‌شود. از آنجاکه امکان برگرداندن انرژی به منبع AC وجود ندارد انرژی باقیمانده در چوک به خازنهای فیلتر منبع تغذیه DC برگردانده می‌شود.

همان‌طور که در شکل (۱) دیده می‌شود برای انجام عمل سوییچینگ در سطح ولتاژ پایین از چوک شارژ با سیم پیچ ثانویه و نسبت تبدیل N_{cc} و از یک ترانس افزاینده به نام ترانس کلمپ^۶ با نسبت تبدیل N_{cx} استفاده شده است. ابتدا برای محاسبه N_{cx} و N_{cc} ، تحویه محاسبه حداقل زاویه آتش تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس (SCR_p) با توجه به درصد تغییرات مجاز خط تغذیه ارائه می‌شود و سپس با توجه به روابط مطرح شده، روابط حداقل و حداکثر ولتاژ PFN با حداقل زاویه آتش تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس مشخص می‌شوند.

۳- طراحی و تعیین حداقل زاویه آتش تریستور مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس

به منظور ثبیت دامنه پالسهای ولتاژ و جلوگیری از وابستگی آنها به تغییرات ولتاژ تغذیه، پس از رسیدن ولتاژ PFN به مقدار موردنظر، تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس آتش می‌شود. بنابراین زاویه آتش این تریستور تابعی از درصد تغییرات ولتاژ تغذیه است. اگر K ، درصد تغییرات مجاز ولتاژ تغذیه DC، I_{dc} ، مقدار اندوکتانس چوک شارژ و ω فرکانس مدار رزونانس باشند،

روزنانس برابر 144° است و رابطه بالا به شکل زیر ساده می‌شود

$$0/809 \leq \frac{N_{cc}}{N_{cx}} \leq 1 \quad (12)$$

با توجه به رابطه (11) امکان برگشت انرژی از چوک شارژ به منبع تغذیه DC وجود دارد که بایستی در طراحی با انتخاب صحیح نسبت تبدیل چوک شارژ و ترانسفورماتور افزاینده این امکان را به وجود آورد. در قسمتهای بعدی رابطه حداقل و حداکثر ولتاژ تغذیه با نسبت تبدیلهای چوک شارژ و ترانسفورماتور افزاینده در صورت برقاری رابطه (11) مطرح می‌شوند.

۵- تعیین حداکثر و حداقل ولتاژ PFN

در صورتی که مقادیر حداکثر و حداقل ولتاژ PFN به ترتیب V_{N_1} و V_{N_h} فرض شود، برای یک ولتاژ تغذیه ثابت، رابطه زیرین حداکثر و حداقل سطح ولتاژ شارژ PFN برقرار خواهد بود.

$$V_{N_h} = 2V_{DC}$$

$$V_{N_1} = V_{DC}(1 - \cos\alpha |_{min})$$

$$\frac{V_{N_h}}{V_{N_1}} = \frac{2}{1 - \cos\alpha |_{min}} \quad (13)$$

در صورتی که حداقل زاویه آتش تریستور خنثی سازی کیفیت مدار روزانس برحسب نسبت تبدیل چوک شارژ و ترانسفورماتور افزاینده جایگذاری شود، رابطه (13) به صورت زیر تبدیل می‌شود

$$\frac{V_{N_h}}{V_{N_1}} = \frac{2}{1 + N_{cc} / N_{cx}} \quad (14)$$

بنابراین با توجه به رابطه بالا و مشخص بودن N_{cc} و N_{cx} و با یک منبع تغذیه با ولتاژ ثابت می‌توان پالسهایی با دامنه‌های مختلف تولید کرد. به طریق مشابه و با توجه به روابط قبلی می‌توان نشان داد که بین حداکثر مقدار ولتاژ منبع تغذیه، V_h ، و حداقل آن، V_1 ، رابطه (15) برقرار است.

$$V_{N_h} \leq 2V_1$$

افزاینده به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که شرط بایاس مستقیم بودن تریستور در شروع خنثی سازی کیفیت مدار روزانس فراهم شود. با توجه به شکل (1)، رابطه زاویه آتش تریستور، α ، با نسبت تبدیل چوک شارژ و ترانسفورماتور افزاینده به دست می‌آید.

$$V_{AK} = -V_{cc} - V_{cx} \quad (4)$$

در لحظه روشن شدن تریستور خنثی سازی کیفیت مدار روزانس، ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور افزاینده و ولتاژ شانویه چوک شارژ از معادله‌های زیر به دست می‌آیند

$$V_{cx} = \frac{V_{DC}}{N_{cx}} \quad (5)$$

$$V_{cc} = \frac{V_{DC}}{N_{cc}} \cos\alpha \quad (6)$$

با جایگذاری V_{cx} و V_{cc} از روابط (5) و (6) در معادله (4) و با توجه به شرط $V_{AK} \geq 0$ رابطه زیر برقرار خواهد بود

$$\cos\alpha \leq \frac{-N_{cc}}{N_{cx}} \Rightarrow \alpha \geq 180^\circ - \cos^{-1} \frac{N_{cc}}{N_{cx}} \quad (7)$$

که با توجه به روابط (3) و (7) محدوده انتخاب $\frac{N_{cc}}{N_{cx}}$ مشخص می‌شود

$$\alpha |_{min} = 180^\circ - \cos^{-1} \frac{N_{cc}}{N_{cx}} \quad (8)$$


$$(180^\circ - \cos^{-1} \frac{N_{cc}}{N_{cx}}) \geq \cos^{-1} (\frac{3K-100}{K+100}) \quad (9)$$

$$\frac{N_{cc}}{N_{cx}} \geq \frac{100-3K}{100+K} \quad (10)$$

از طرفی طبق تعریف تابع کسینوس همواره بایستی شرط $N_{cc} < N_{cx}$ برقرار باشد. بنابراین رابطه (11) به عنوان یک رابطه نهایی برای انتخاب N_{cc} و N_{cx} پیشنهاد می‌شود. این رابطه با فرض K٪ تغییرات برای ولتاژ خط تغذیه به دست آمده است.

$$\frac{100-3K}{100+K} \leq \frac{N_{cc}}{N_{cx}} \leq 1 \quad (11)$$

با فرض 5٪ تغییرات مجاز برای ولتاژ تغذیه و با توجه به رابطه (3)، حداقل زاویه آتش تریستور خنثی سازی کیفیت مدار

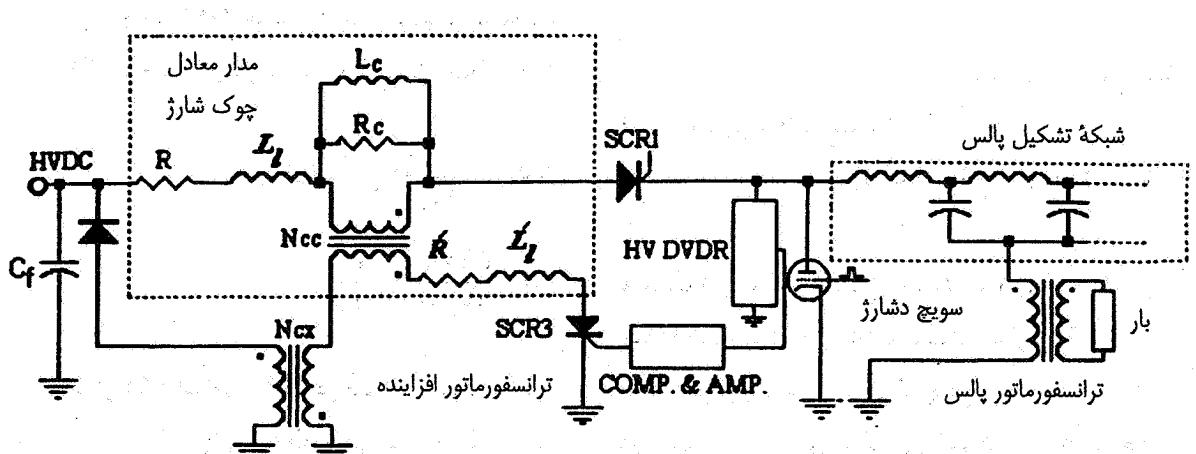

شکل ۲- مدار معادل پالس همراه با مدل واقعی چوک

در صورتی که مدار معادل الکتریکی چوک شارژ که در این حالت همانند یک ترانس است به جای آن قرار داده شود مدل الکتریکی مدار به صورت شکل (۲) تبدیل می‌شود.

تابع $(L_1 I_f)$ با توجه به مدار معادل که در شکل (۲) نشان داده شده است از برابر قرار دادن انرژی ذخیره شده در سلفهای پراکنده‌ی با تغییرات انرژی خازنهای PFN محاسبه می‌شود. به عبارتی در لحظه‌ای که تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس آتش می‌شود، اگر جریان در چوک شارژ I_f فرض شود، انرژی ذخیره شده در چوک شارژ برابر $\frac{1}{2} L_1 I_f^2$ و در سلفهای پراکنده‌ی $\frac{1}{2} L_1 I_f^2$ است. انرژی چوک شارژ به منبع تغذیه برگردانده شده اما انرژی موجود در سلفهای پراکنده‌ی باعث ادامه شارژ PFN و عدم قطع سوییج شارژ می‌شود. اگر V_{N_0} مقدار ولتاژ PFN در شروع خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس و C_N ظرفیت کل خازنی آن فرض شود، از برابر قرار دادن مقدار تغییرات انرژی PFN و انرژی سلفهای پراکنده‌ی مقدار شارژ اضافی PFN از روابط زیر محاسبه می‌شود.

$$\Delta V_N = (I_p \cdot \sin \alpha \cdot L_1) / [2C_N(V_{N_0} - V_{Dc}(1 + \frac{N_{cc}}{N_{cx}}))] \quad (17)$$

$$\Delta V_N = \frac{L_1 I_f^2}{2C_N V_{N_0}} \quad (18)$$

در صورتی که در رابطه (۱۸) به جای I_f بر حسب پیک جریان در مدار رزونانس ($I_f = I_p \sin \alpha$) قرار داده شود و حاصل از طریق جایگذاری α بر حسب ولتاژ PFN و I_p بر حسب پارامترهای مدار

$$V_{N_0} \leq 2V_h(1 - \cos \alpha) \text{ min}$$

$$\frac{V_h}{V_1} \leq \frac{2}{1 - \cos \alpha} \text{ min} \quad (15)$$

در صورتی که شارژ مطلوب PFN کوچکتر از $2V_h$ انتخاب شود، راندمان سیستم کاهش می‌یابد، بنابراین به منظور بهبود راندمان سیستم، منبع تغذیه DC به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شود که در حداقل مقدار ولتاژ خروجی آن، PFN به اندازه مطلوب شارژ شود، در این حالت رابطه (۱۵) به تساوی تبدیل می‌شود.

۶- تأثیر اندوکتانس پراکنده‌ی چوک شارژ با سیم پیچ ثانویه در تنظیم ولتاژ

در تنظیم ایده‌آل، اجازه هیچ تغییری در ولتاژ شارژ PFN در اثر تغییرات ولتاژ منبع تغذیه داده نمی‌شود. در تنظیم به روش ساده خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس، دستیابی به پالسهای ولتاژ با دامنه ثابت به راحتی امکان‌پذیر است. اما در روش بررسی شده در این فصل، به علت کوپلینگ ناقص در چوک شارژ تغییرات ولتاژ ΔV_N ، پیچی از مقدار اندوکتانس سلف پراکنده‌ی است.

$$\Delta V_N = f(L_1) \quad (16)$$

که در این رابطه، L_1 اندوکتانس پراکنده‌ی در طرف اولیه چوک شارژ است.

$\omega_d = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_N}}$
که I در رابطه بالا جریان اولیه چوک شارژ در شروع خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس است.

$$t_d = \sqrt{L_1 C_N} \cdot \tan^{-1} \left[-\sqrt{\frac{L_1}{L_C}} \cdot \tan(\alpha) \right] \quad (22)$$

با جایگذاری C_N بر حسب پریود مدار شارژ، T ، و سایر پارامترها در رابطه (22) و با توجه به اینکه نسبت مقدار اندوکتانس پراکندگی به اندوکتانس چوک شارژ مقدار کوچکی است، دیده می شود که زمان لازم برای تخلیه انرژی سلفهای پراکندگی درصد کوچکی از زمان لازم برای شارژ PFN است.

$$t_d = \frac{T}{2\pi} \sqrt{\frac{L_1}{L_C}} \tan^{-1} \left[-\sqrt{\frac{L_1}{L_C}} \cdot \tan(\alpha) \right] \quad (23)$$

به منظور انتقال تمام انرژی ذخیره شده در چوک شارژ در طی مدت خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس به منبع تغذیه به زمان t_q نیاز است. در صورتی که جریان چوک در طی مدت خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس با $i_{dq}(t)$ نمایش داده شود، رابطه آن به صورت زیر بیان می شود

$$i_{dq}(t) = -\left(\frac{V_{DC}}{L_C} \right) \cdot \left(\frac{N_{cx}}{N_{cc}} \right) t + I_0 \quad (24)$$

$$t_q = \left(\frac{T}{2\pi} \right) \left(\frac{N_{cx}}{N_{cc}} \right) \sin(\alpha) \quad (25)$$

در رابطه (25) با فرض ۵٪ تغییرات مجاز برای خط تغذیه، $t_q \mid_{max} = \frac{T}{2} / 23$ است، بنابراین حداقل زمان لازم برای انتقال کامل انرژی ذخیره شده در چوک شارژ به منبع تغذیه درصدی از پریود شارژ می شود. و چون معمولاً پارامترهای مدار به گونه ای انتخاب می شوند که زمان شارژ کامل PFN در حدود ۹۰٪ پریود تکرار پالسها باشد، زمان لازم برای تخلیه کامل چوک بعد از رسیدن ولتاژ PFN به سطح موردنظر فراهم می شود.

۸- نحوه انتخاب تریستور و طراحی ترانسفورماتور افزاینده

از مزایای استفاده از چوک شارژ با سیم پیچ ثانویه، کاهش سطح

رزونانس ساده شود، رابطه (19) حاصل شده و شبیه مشخصه تغییرات ولتاژ PFN بر حسب ولتاژ تغذیه DC، طبق رابطه (20) بیان می شود.

$$\Delta V_N = \frac{L_1}{L_c} (V_{DC} - 0) / 5V_{N_0} \quad (19)$$

$$M = \frac{d\Delta V_N}{dV_{DC}} = \frac{L_1}{L_c} \quad (20)$$

در رابطه (19) مقدار شارژ اضافی PFN در صورت ثابت ماندن ولتاژ تغذیه DC، ($K=0$)، با L_1 رابطه خطی دارد. از طرفی با توجه به سطح شارژ PFN، مقدار شارژ اضافی آن تغییر می کند و از آنجا که مقدار اندوکتانس پراکندگی سیم پیچ اولیه چوک، درصد کوچکی از اندوکتانس مغناطیس کنندگی آن است، ضریب M در رابطه (20) بسیار کوچک می شود و در صورت وجود اندوکتانس پراکندگی، تنها درصد ناچیزی از تنظیم دامنه پالسها کاسته می شود که با تقریب خوبی می توان از آن صرف نظر کرد. همچنین هر قدر که V_N بزرگتر انتخاب شود تغییرات ولتاژ PFN کمتر است. به عبارت دیگر با بزرگتر شدن زاویه آتش تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس، درصد تغییرات ولتاژ PFN کاهش می یابد.

۷- محاسبه زمانهای لازم برای تخلیه سلفهای پراکندگی (td) و چوک شارژ (tq)

برای انتقال تمامی انرژی ذخیره شده در سلف L_1 به خازنهای PFN پس از روشن کردن تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس، به زمانی مشخص نیاز است. در صورتی که این مدت زمان برای شارژ اضافی PFN فراهم نشود و پس از شارژ نهایی PFN، سوییچ دشارژ آتش شود، به علت روشن بودن تریستور شارژ، منبع تغذیه از طریق چوک شارژ اتصال کوتاه می شود. این زمان (t_d) با توجه به پریود تکرار پالسها باید به گونه ای انتخاب شود که پس از قطع تریستور شارژ، سوییچ دشارژ فعال شود. t_d از صفر قرار دادن رابطه جریان در مدار رزونانس بعد از روشن شدن تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس در شکل (۲) محاسبه می شود.

$$i(t_d) = (V_{DC} - V_{N_0}) \sqrt{\frac{C_N}{L_1}} \sin \omega_d t_d + I_0 \cos \omega_d t_d = 0 \quad (21)$$

PSPICE وجود دارد. نتایج شبیه سازی در شکل (۳) نشان داده شده است.

۱۰- اندازه گیری و نمایش ولتاژها در مدولاتور
بالا بودن سطح ولتاژ در قسمتهای مختلف مدولاتور تکنیکهای خاصی را طلب می کند. در برخی از قسمتها تنها نیاز به نمایش مقدار ولتاژ و در برخی قسمتها نیاز به اندازه گیری ولتاژ و مقایسه آن با مقدار ولتاژ مرجع برای تصمیم گیری است. بنابراین بسته به اینکه ولتاژ مورد نظر DC یا AC باشد از روشهای خاص استفاده شده است که در این قسمت همراه با ذکر نظریه آنها، به بررسی نتایج عملی پرداخته می شود [۵].

۱۰-۱- نمایش مقدار ولتاژ منبع HVDC
به منظور اندازه گیری سطح ولتاژ منبع تغذیه DC از روش مقاومت سری و میکروآمپر متر استفاده شده است. نحوه کار بدین صورت است که ولتاژ بالا از طریق یک مقاومت بزرگ به میکروآمپر متر اعمال می شود. با کنترل جریان عبوری از میکروآمپر متر، دستگاه به نحوی مدرج می شود که انحراف آن تابعی خطی از ولتاژ باشد. مقاومت به کار رفته باید از ماده ای با ضریب گرمایی نزدیک به صفر انتخاب شود تا تلفات حرارتی حداقل شود. این روش برای کاربردهای AC قابل استفاده نیست، چرا که ظرفیتهای ناخواسته ایجاد شده بین زمین و مقاومت سری شده با میکروآمپر متر باعث هدایت بخشی از جریان به زمین شده و در نتیجه سبب بروز خطأ در اندازه گیریها می شود [۶].

۱۰-۲- مقسمهای ولتاژ
مقسمهای ولتاژ اساساً از یک بازوی ولتاژ بالا با امپدانس زیاد که به صورت سری با یک بازوی ولتاژ کم با امپدانس کم قرار گرفته، تشکیل شده اند. توسط اسیلوسکوپ و یا کارتهای الکترونیکی از ولتاژ مربوط به بازوی ولتاژ کم نمونه برداری می شود. خطای عمدی در این مقسمهای ولتاژ عمدتاً ناشی از ظرفیتهای پراکنده و زمین و امپدانسها مقسم است به لحاظ این ظرفیتهای پراکنده و ناخواسته به زمین، جریانهای نشستی در بیرون از مقسم و به طرف زمین جاری می شوند و لذا جریان در بقیه مقسم جاری نشده و

ولتاژ در مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس است، بدین ترتیب تریستور مورد نظر بایستی قابلیت تحمل ولتاژ $\frac{V_{DC}}{N_{cx}}$ و پیک جریان N_{ccI} را داشته باشد. با فرض تخلیه کامل چوک در طی زمان خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس، مقدار متوسط جریان از رابطه زیر محاسبه می شود

$$i_{dq,av} = \frac{N_{ccI}}{2} \cdot t_q \cdot PRF \quad (27)$$

که t_q مدت زمان هدایت تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس، PRF فرکانس تکرار پالسها و $i_{dq,av}$ مقدار متوسط جریان است.


مقدار مؤثر جریان از طریق رابطه جریان در طول مدت انجام خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس و با توجه به زمان تخلیه چوک (t_q) محاسبه می شود. همچنین ترانسفورماتور افزاینده بایستی قابلیت تحمل ولت - ثانیه، تحت حداکثر زمان انجام خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بدون اشباع هسته را داشته باشد. برای این منظور تعداد دور سیم پیچ ثانویه آن، N_s (طرف ولتاژ بالا) از رابطه زیر بدست می آید

$$N_p = \frac{V_{DC}(KV) \times t_q(\mu Sec) \times 10^8}{B(KG) \times A_c(cm^2)} \quad (28)$$


در رابطه بالا، B ، حداکثر چگالی فلو در هسته و A_c سطح مقطع هسته هستند.

۹- مدلسازی رایانه ای مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بهبود یافته

به منظور نشان دادن صحت برقراری روابط بدست آمده، مدار شکل (۲) توسط نرم افزار PSPICE شبیه سازی شده است [۳]. در شبیه سازی از مدل DC تریستور برای تریستورهای شارژ و دشارژ و از مدل AC آن برای تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس استفاده شده است [۴]. برای کم کردن زمان اجرای برنامه، به جای شبکه شکل دهنده پالس از یک خازن معادل استفاده شده است. در این شبیه سازی بخشی از ولتاژ شارژ PFN، با ولتاژ مرجع مقایسه و پس از رسیدن به سطح مطلوب، تریستور خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس آتش می شود. بلوک مقایسه کننده یک تقویت کننده تفاضلی است که تحت یک زیر برنامه به نام (UA741) در کتابخانه

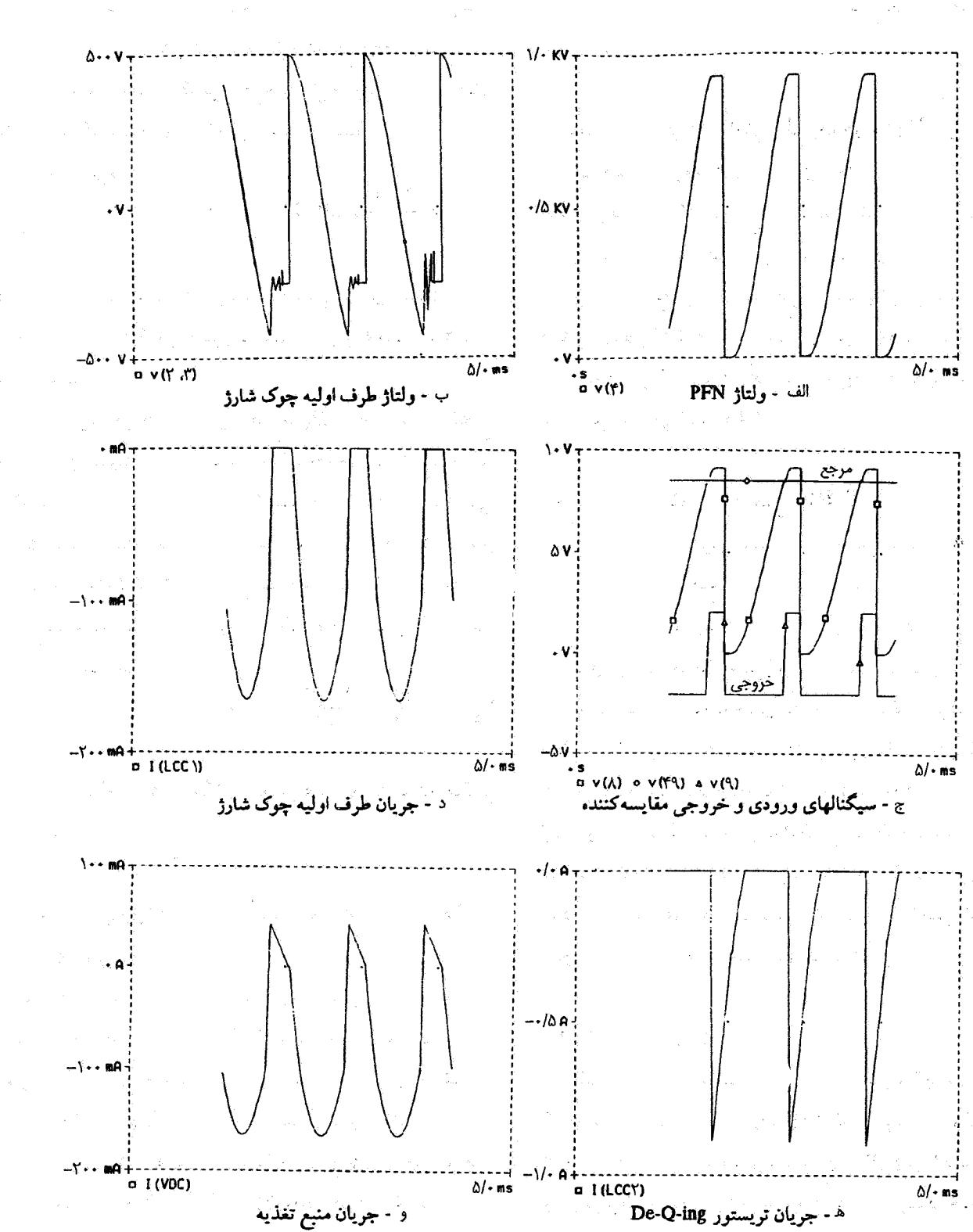

شکل ۳- نتایج شبیه‌سازی رایانه‌ای پالسربه همراه مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بهبودیافته

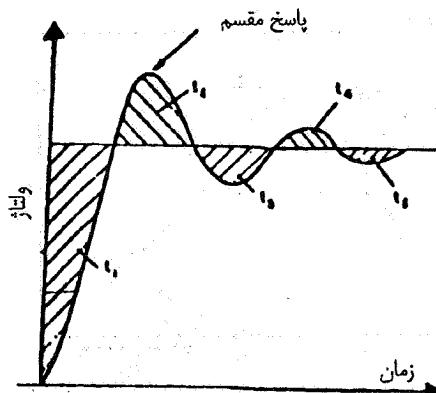

شکل ۴- پاسخ پله‌ای واحد به ترمینال ورودی مقسم ولتاژ بالا

۱۱- آزمایش مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بهبود یافته

با برخی از ساده سازیها در مدار پالسر و پایین آوردن سطح ولتاژ منبع تغذیه DC، امکان برگشت انرژی ذخیره شده در چوک به منبع تغذیه انجام شد و لزوم به کارگیری سیستم حفاظتی سریع و مطمئن برای جلوگیری از هرگونه اضافه جریان، اضافه ولتاژ و استفاده از مدارهای درایو ایزوله همراه با عایق‌بندی مناسب بررسی شده است.

۱۱-۱- طراحی و ساخت یک نمونه مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بهبود یافته

هدف از انجام طرح بررسی مراحل مختلف طراحی مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بهبود یافته و سپس ساخت یک نمونه از آن برای به کارگیری در یک نمونه پالسر ساخته شده موجود با توان لحظه‌ای ۱۸۰ کیلووات و پهنهای پالس ۲/۴ میکروثانیه بوده است که از آن برای تغذیه یک مگنترون با ولتاژ کار ۱۲/۵ کیلوولت و جریان کار ۱۰ آمپر استفاده شود که در ابتدای این قسمت مشخصات مدولاتور موجود مطرح شده و سپس به بررسی مدارهای عملی ساخته شده پرداخته خواهد شد.

۱۱-۲- مشخصات کلی پالسر موجود


مدولاتور موجود دارای حداقل توان لحظه‌ای ۱۸۰ kW، پهنهای پالس ۲/۴ μ sec و PRF = ۷۶ Hz است. پالسهای خروجی که روی بار مقاومتی ۵۰ اهم مشاهده شده، دارای زمان صعود

سبب بروز خطأ در فاکتور مقیاس یا نسبت مقسم می‌شود. پدیده کرونا و اندوکتانس داخلی مقسم ولتاژ از دیگر عوامل موثر در خطای اندازه‌گیری ولتاژند [۶].

در مقسمهای ولتاژ فاکتور مقیاس کل باستی با خطای کمتر از ۳ درصد معلوم و شناخته شود. پاسخ زمانی (T_r) مربوط به یک مقسم، از ولتاژ حاصله وقتی که ورودی به مقسم یک ولتاژ پله‌ای واحد باشد محاسبه می‌شود. در شکل (۴) پاسخ پله‌ای یک مقسم ولتاژ نشان داده شده است. پاسخ زمانی (T_r) طبق رابطه (۳) از جمع جبری مساحت‌های نشان داده در شکل (۴) محاسبه می‌شود.

$$T_r = t_1 - t_2 + t_3 - t_4 + t_5 + \dots \quad (3)$$

در مدار پالسر موجود به منظور نمونه‌برداری از ولتاژ PFN و پالسهای خروجی پالسر از مقسمهای مقاومتی استفاده شده است. هر چند استفاده از مقسمهای دیگر از نوع خازنی و مقاومتی - خازنی نیز امکان‌پذیر است. اما چون در این حالت مقدار متوسط سیگنال حذف می‌شود تنها از مقسمهای مقاومتی استفاده شده است [۶]. انتخاب صحیح مقادیر مقاومتها در سرعت پاسخ و شکل نمونه‌برداری شده بسیار مؤثر است. در صورت بزرگ انتخاب کردن آنها اثرات سلفی و خازنی به طور واضح دیده خواهد شد. در کلیه شکل موجهای نشان داده شده در این مقاله مربوط به آزمونهای عملی از مقسمهای مقاومتی مناسب یک طبقه و چند طبقه برحسب ضرورت استفاده شده است.

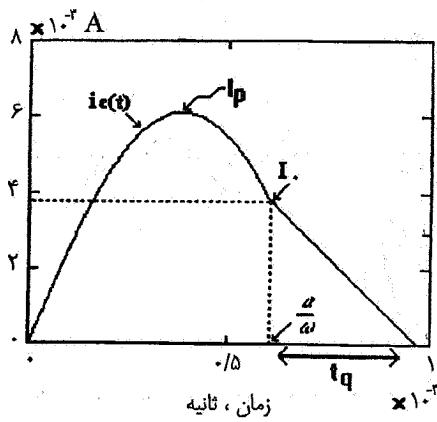

شکل ۵- نمایش جریان چوک شارژ

به دست می‌آید

$$P_r = \frac{1}{2} L_c \cdot I_p^2 \cdot \sin^2 \alpha \cdot f \quad (30)$$

با توجه به مدار نشان داده شده در شکل (۱) در صورتی که مقاومت چوک به همراه مقاومت معادل سیم پیچهای ترانس افزاینده از دید اولیه آن، R_{eq} فرض شود متوجه توان تلفاتی در آن در طی زمان خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$P_L = \left[\frac{N L_c R_{eq}}{V_{DC}} (I_0^2 + \frac{1}{3}) - 2 I_0^2 R_{eq} \right] f \quad (31)$$

با جایگذاری I_0 در رابطه بالا بر حسب پارامترهای مدار رزونانس و درصد ولتاژ شبکه، تلفات انرژی به صورت زیر بیان می‌شود

$$P_L = \frac{N L_c R_{eq}}{V_{DC}} \left(\frac{V_{DC}^2}{\omega^2 L_C^2} (2K - K^2)^{3/2} + \frac{1}{3} \right) f - \frac{V_{DC}^2 DCF}{\omega^2 L_C^2} (2k - k^2) \quad (32)$$

افت ولتاژ اندازه‌گیری شده در دو سر تریستور در هنگام روشن بودن برابر $1/5$ ولت اندازه‌گیری شده است که با در نظر گرفتن پنج تریستور به عنوان سوییچ خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس افت ولتاژ در دو سر سوییچ در حدود $7/5$ ولت است. بنابراین با توجه به رابطه جریان عبوری از تریستورها توان تلفات آنها در طی زمان خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس از رابطه زیر پیروی می‌کند



$\musec/3$ و صافی بالای پالس در مقایسه با اشکال مشابه در مراجع در دسترس قابل قبول است. این مدولاتور برای لامپ مگنترونی با ولتاژ کار 12 تا 15 کیلوولت طراحی شده که برای این منظور نیاز به ترانسفورمر پالس در خروجی آن است. مقدار اندوکتانس چوک شارژ برابر $5/4$ هانری، امپدانس مشخصه شبکه شکل دهنده، پالس برابر 50 اهم، ظرفیت کل خازنهای به کار رفته در PFN برابر $22/2$ نانوفاراد و زمان لازم برای شارژ شبکه در حدود 1 میلی ثانیه است. منبع تغذیه به کار رفته در این مدولاتور توسط برق تک فاز 220 ولت تغذیه می‌شود که از طریق اتوترانس و ترانس افزاینده ولتاژ لازم برای یکسوسازی فراهم می‌شود و سپس پس از یکسو شدن توسط مدار پل دیودی توسط یک فیلتر مناسب برای تغذیه پالس به کار برد می‌شود. حداکثر سطح ولتاژ خروجی منبع تغذیه برابر $3/5$ وحداکثر جریان مجاز خروجی آن برابر 1 آ است.

۱۱-۳- محاسبه درصد افزایش راندمان

محاسبه راندمان با توجه به مقدار متوسط انرژی اخذ شده از منبع و انرژی برگردانده شده به منبع با احتساب تلفات انرژی در چوک، تریستورها، مدارهای استابر و ترانس افزاینده انجام می‌شود. با توجه به شکل موج جریان اخذ شده از منبع تغذیه، شکل (۵)، متوسط توان اخذ شده از منبع HVDC از رابطه زیر به دست می‌آید

$$P_i = \frac{1}{T} \int_{0}^{a/w} V_{DC} \cdot I_p \cdot \sin \omega t \cdot dt = K \cdot f \cdot V_{DC} \cdot I_p / \omega \quad (29)$$

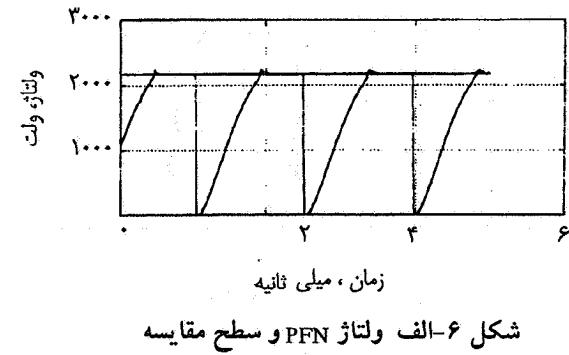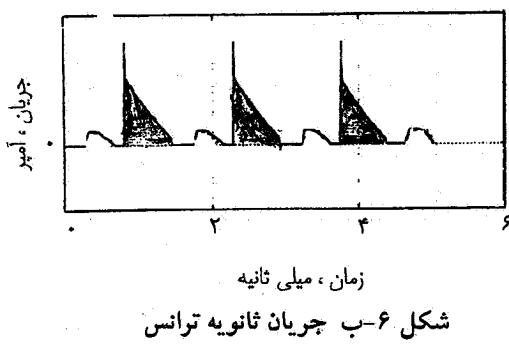با توجه به شکل موج جریان چوک در طی زمان خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس متوسط توان برگردانده شده به منبع از رابطه زیر



گرفت. در شکل (۶-الف) ولتاژ شارژ شبکه شکل دهنده پالس بهازی ولتاژ ۱۲۵۰ ولت منبع تغذیه HVDC به همراه سطح مقایسه نشان داده شده است. سطح ولتاژ مقایسه برابر ۲۱۶۰ ولت است. همان طور که در این شکل دیده می شود دامنه پالسها انتخاب شد. همان طور که در این شکل دیده می شود دامنه پالسها کاملاً در طی پریودهای مختلف برابر است، اما در شروع انجام خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس مقداری PFN اختلاف شارژ می شود که علت آن وجود برخی سلفهای پراکنده در مدار است [۲]. در مدار ساخته شده در این طرح چون از چوک شارژ با یک سیم پیچ استفاده شده بود، مقدار سلفهای پراکنده بسیار ناچیز و در نتیجه در عملکرد مدار مشکل جدی ایجاد نشد. شکل موج جریان ثانویه ترانس که همان جریان برگردانده شده به منبع تغذیه HVDC است در شکل (۶-ب) نشان داده شده است. از آنجا که شکل موجها به طور همزمان نمونه برداری نشده‌اند، محورهای زمان در مشخصه‌های نشان داده شده با هم متناظر نخواهند بود، به عبارتی اگر لحظه شروع شارژ PFN در شکل (۶-الف) برابر $1/1 \text{ msec}$ باشد، در شکل (۶-ب) در این لحظه عمل تخلیه PFN صورت می‌گیرد. سطوح مشخص شده با هاشور در شکل (۶-ب) بیانگر مقدار انرژی برگردانده شده به منبع ناشی از انجام است خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس است اما سطوح دیگر حتی در صورت روشن نکردن تریستورهای خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس به علت ایجاد رزونانس بخاطر وجود خازنهای مدار استنابر وجود خواهد داشت.

بالا بودن میزان تغییرات ولتاژ در دو سر تریستورهای خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس ضرورت به کارگیری مدارهای استنابر با طراحی خاص را ایجاد می‌کند، به عبارتی یکی از محدودیتهایی که در انتخاب مقادیر المانهای مدار رزونانس وجود خواهد داشت

$$P_s = \frac{15}{4} \frac{NL_{CI}^2}{V_{DC}} f \quad (33)$$


علاوه بر تلفات بالا بایستی تلفات سوییچینگ در هنگام روشن شدن و خاموش شدن تریستورها را نیز مد نظر قرار داد با توجه به حداکثر فرکانس مدار که در حدود 800 Hz است و با در نظر گرفتن تلفات در مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس درصد افزایش راندمان به صورت زیر محاسبه می شود

$$\eta = \frac{P_r - P_{loss}}{P_i} \times 100 = \frac{\text{متوسط توان خالص برگردانده شده به منبع}}{\text{متوسط توان منتقل شده به PFN}} \quad (34)$$


با توجه به مشخصات مدولاتور موجود درصد افزایش راندمان برای ($K = \frac{V_N}{V_{DC}} = 1/8$) برابر 8.8% محاسبه شده است.

۴-۱۱-بررسی نتایج عملی

پس از طراحی و ساخت ترانس افزایینده، مدارهای درایو، مقایسه‌کننده و مدارهای حفاظتی، شکل موجهای نقاط مختلف مدار به همراه جریان منبع تغذیه ولتاژ بالا و جریان چوک از طریق اسیلوسکوپ حافظه‌دار ثبت و توسط رایانه و با اعمال ضرایب مناسب شکل موجهای واقعی مدار ترسیم شدند. در ابتدا به منظور برخی ساده‌سازیها از یک باطری 12 ولت برای جذب انرژی چوک استفاده شد که به علت پایین بودن سطح ولتاژ آن مجبور به استفاده از یک ترانس کاهنده با نسبت تبدیل مناسب شدیم. در این حالت دیده شد که در صورت عدم انتخاب صحیح نسبت تبدیل ترانس تخلیه کامل انرژی چوک امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرفی شکل موجهای نقاط مختلف مدار نمونه برداری و ترسیم شدند و با نتایج نظری مطرح شده در مرجع [۲] مقایسه شدند. بعد از آن مدار اصلی که همان مدار نشان داده شده در شکل (۱) است. مورد آزمایش قرار

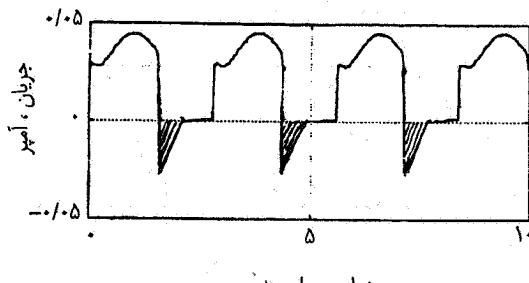

زمان، میلی ثانیه
شکل ۷-ب جریان منع تغذیه

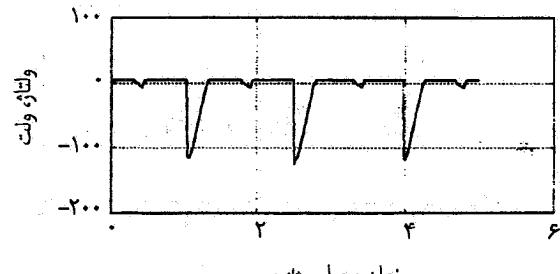

زمان، میلی ثانیه
شکل ۷-الف ولتاژ دیود برگشت انرژی

بر روی پالس انجام شده است و با مقایسه نتایج عملی بدست آمده با نتایج مدلسازی نتایج زیر حاصل شده است

- در صورت امکان برگرداندن انرژی چوک به منبع تغذیه DC، رفتار مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس بهبود می‌یابد و در صورتی که این انرژی به همان منبع تغذیه HVDC برگردانده شود، راندمان سیستم نیز بهبود خواهد یافت.
- در صورت استفاده از مدار ساخته شده با اضافه کردن برخی مدارها به مدولاتورهای موجود بدون نیاز به تعویض المانهای مدار شارژ می‌توان به تنظیم مورد نظر در مورد دامنه پالسهای خروجی مدولاتور دست یافت.
- با طراحی صحیح ترانس افزاینده و انتخاب مناسب نسبت تبدیل آن در مدت زمان تخلیه چوک محدودیتی وجود ندارد و مدار بهبود یافته باعث کمتر شدن صدای مدار و بهبود رفتار لامپ تایراترونی نیز شده است.
- مدار به کارگرفته شده برای نمونه‌برداری از ولتاژ در عملکرد مدار بسیار مهم است و بایستی به صورت دقیق انتخاب شود و به علت وجود تغییرات بزرگ در ولتاژ PFN، فیلتر کردن موج نمونه‌برداری شده قبل از اعمال آن به مدار مقایسه کننده ضروری است.

۱۳- پیشنهادات

در پایان پیشنهاد می‌شود که به کارگیری سوییچهای نیمه هادی در مدولاتورها به جای سوییچ دشارژ بررسی شده تا همزمان با توجه به نیمه هادیهای مناسب، سطح ولتاژ مدار افزایش داده شود و با توجه به بحثهای انجام شده لازم است طراحی و ساخت ترانسفورماتور پالس انجام گرفته تا از طریق پالس انجام شده،

اثری است که خازنهای آن در رفتار مدار شارژ ایجاد خواهند کرد. در نمونه ساخته شده با استفاده از نتایج شبیه‌سازی و از طریق آزمایش چندین مدار ساخته شده، مدار اصلی طراحی شد.

شکل موج ولتاژ دو سر دیود برگشت انرژی در شکل (۷-الف) نشان داده شده است. از آنجاکه در طرح اصلی، نمونه‌برداری از ولتاژ دو سر این دیود به علت بالا بودن سطح ولتاژ ناممکن بود، تنها برای نمونه‌برداری از این ولتاژ به جای منع تغذیه HVPC از یک باطری ۱۲ ولتی ماشین به همراه یک ترانس کاهنده استفاده شد. همان‌طور که در شکل (۷-الف) دیده می‌شود در مدت زمانی که این دیود روشن است، افت ولتاژی در حدود $7/0$ ولت در دو سر آن ایجاد خواهد شد و در حالتی که قطع می‌باشد ولتاژ معکوس بزرگی در دو سر آن قرار خواهد گرفت. به علت وجود جریان‌های رزونانسی ناچیز در مدار چوک و پایین بودن سطح جریان دیودهای به کار رفته حتی در صورت خاموش شدن تریستورهای خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس در برخی زمانها این دیودها روشن خواهند شد که این عمل در رفتار مدار پالس‌مشکلی ایجاد نخواهد کرد. در شکل (۷-ب) جریان منع تغذیه HVDC نشان داده شده است. با توجه به این شکل دیده می‌شود که قله جریان حتی با انجام روشن خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس به علت تخلیه انرژی چوک افزایش نیافته است اما به علت عدم کنترل سوییچ شارژ (استفاده از دیودهای شارژ به جای تریستورها) در شروع هر سیکل پرشی در جریان خواهیم داشت که علت آن شروع سیکل شارژ بلا فاصله پس از تخلیه PFN است.

۱۴- نتیجه‌گیری

با توجه به مدلسازیهای انجام شده و با توجه به آزمایشهای که

و کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر و معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان برای انجام این پژوهه تحقیقاتی صمیمانه تشکر می‌کند.

مگنترون را تغذیه کرده و عملأً فرستنده رادار مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.

قدردانی

تهیه کنندگان مقاله از حمایتهای مادی و معنوی پژوهشکده برق

واژه نامه

- 1. pulse modulator
- 2. radio frequency tune

- 3. moving target indicator
- 4. De-Q-ing

- 5. pluse forming network
- 6. clamp transformer

مراجع

۱. مقبلی، ح.، قاسمی، ز.، مطهری، ر.، و فرزانه فرد، ح.، "تحلیل روش خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس برای ثبیت دامنه پالسهای ولتاژ خروجی مدولاتور"، چهارمین کنفرانس برق ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
۲. فرزانه فرد، ح.، قاسمی، ز.، مطهری، ر. و مقبلی، ح.، "آنالیز یک روش عملی برای بهبود راندمان مدار خنثی سازی کیفیت مدار رزونانس"، چهارمین کنفرانس برق ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
3. Rashid, M. H., *SPICE for Circuits and Electronics Using PSPICE*, Prentice Hall, 1991.

4. Froelich, R. J., "A High Efficiency De-Q-ing Circuit for a Thyratoron Modulator," *IEEE Conf. Rec. 20th. Modulator Symp.*, June 23-25, 1992.
5. Thomas, R. J., "Noise-Free Oscilloscope Measurement During High Pulses," *Microwave Journal*, Vol. 11, pp. 665-68, April 1968.
6. Thomas, R. J., "High-Impulses Current and Voltage Measurement," *IEEE Trans.*, Vol. IM-19, No. 2, May 1970.